
Curso avanzado sobre Arduino: motores

ElCacharreo.com

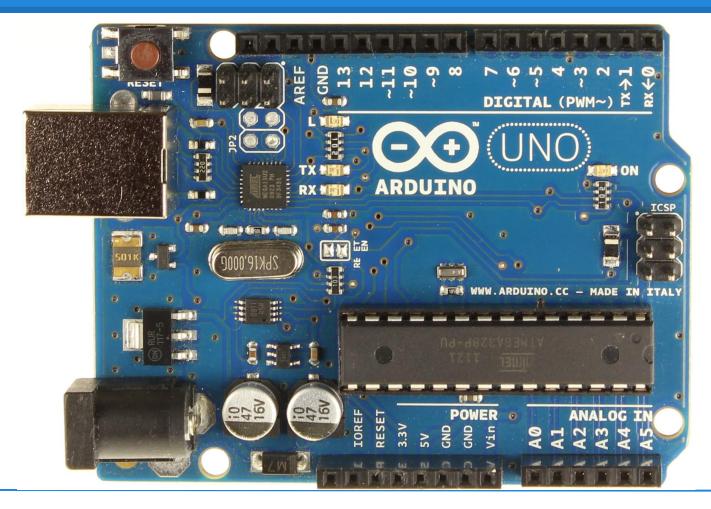



Arduino avanzado: Presente





Arduino avanzado: Presente





José Antonio Vacas Martínez





Electrónica III: Transistor

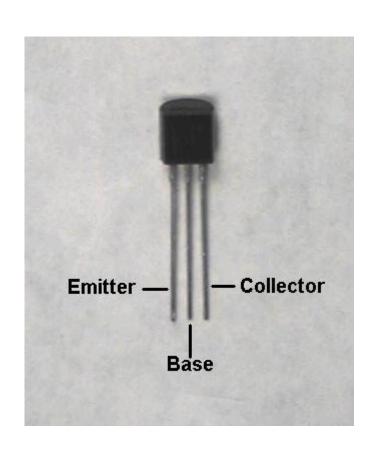


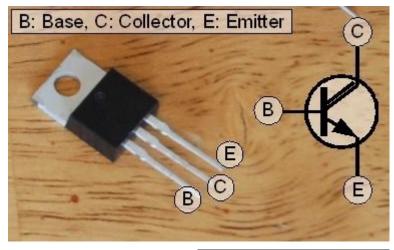

Colector


Base: control

Emisor

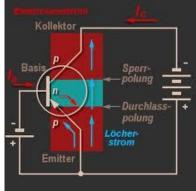




Electrónica III: Transistor interruptor

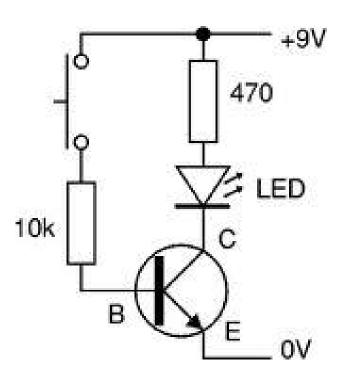


- Colector
- Base: control
- Emisor

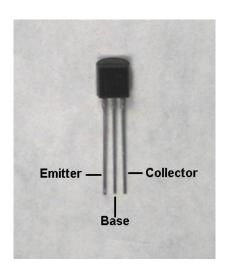


Electrónica III: Otros tipos de ...

Triac: ideal para controlar alterna

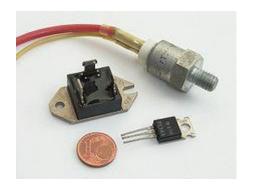




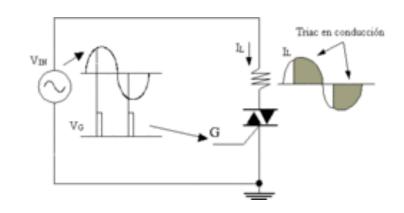

Electrónica III: Relé

Para no forzar las salidas usaremos un transistor


Para evitar corrientes inversas un diodo

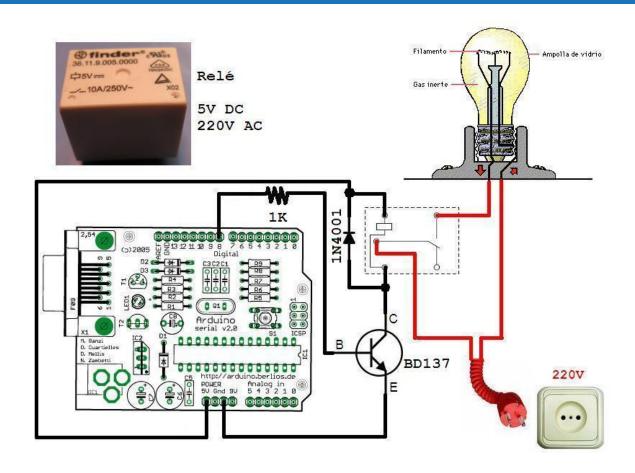



Motores de 3 fases


http://bldc.wikidot.com/p-esc-motor

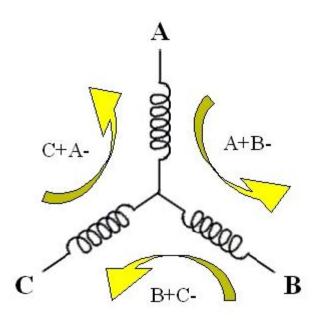




Motores de discos duros

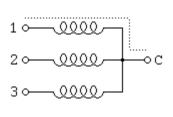
http://www.pial.net/post/Arduino-and-stepper-motor-test.aspx



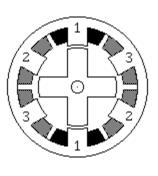




Arduino avanzado: Puente en H

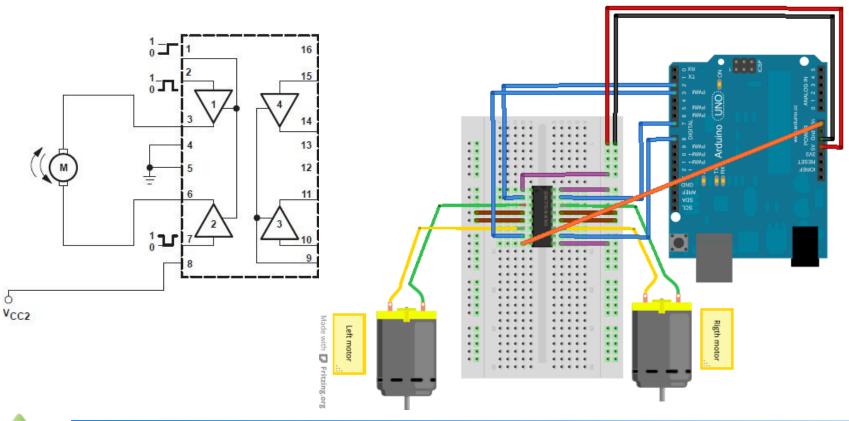



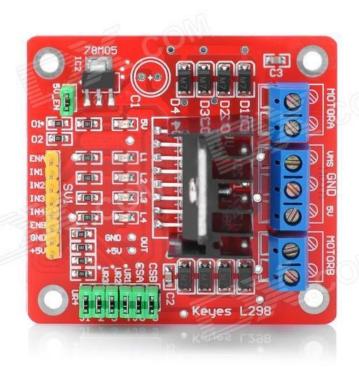


```
int dir1PinA = 13; // Motor A
int dir2PinA = 12;
int speedPinA = 11;
int dir1PinB = 10; //motor B
int dir2PinB = 8;
int speedPinB = 9;
void setup()
{
  pinMode(dir1PinA,OUTPUT); // Dir 1 Motor A
  pinMode(dir2PinA,OUTPUT); // Dir 2 Motor A
  pinMode(dir1PinB,OUTPUT); // PWM
  pinMode(dir1PinB,OUTPUT); // Dir 1 Motor B
  pinMode(dir2PinB,OUTPUT); // Dir 2 Motor B
  pinMode(speedPinB,OUTPUT); // PWM
}
```




http://dx.com/p/l298n-stepper-motor-driver-controller-board-for-arduino-120542?item=127

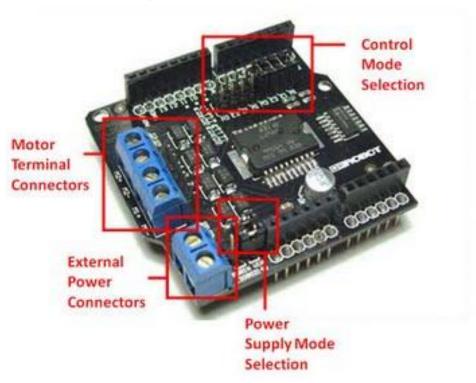http://www.hobbyist.co.nz/?q=motor-shield-tutorial





https://www.sparkfun.com/products/9670

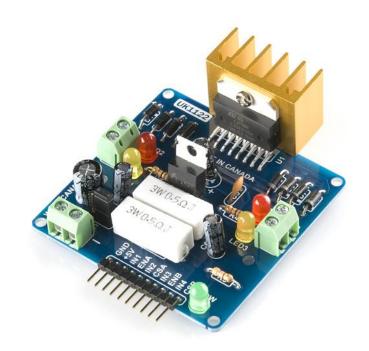



http://www.ladyada.net/make/mshield/index.html








http://arduino.cc/es/Reference/Stepper

const int stepsPerRevolution = 2048; Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,10,9,11);

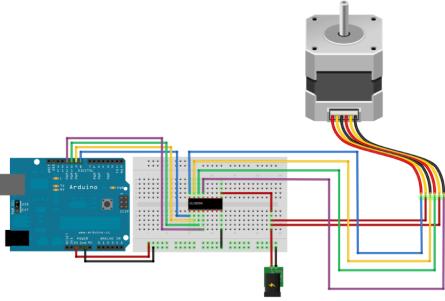myStepper.setSpeed(8); myStepper.step(10): //10 pasos







Arduino Avanzado

Conclusiones

Gracias por vuestra atención

